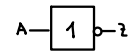


Kombinatorische Logik

Bildet Systeme ohne Speicher ab, welche einfache logische Operationen mit Gattern (Gates) ausführen.

Inverter


$$Z = !A$$



A	Z
0	1
1	0

Buffer

$$Z = A$$

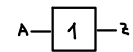

A	Z
0	0
1	1

AND


$$Z = A \& B$$



A	B	Z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

NAND


$$Z = !(A \& B)$$

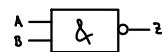

A	B	Z
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

OR


$$Z = A \# B$$

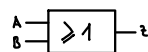

A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOR


$$Z = !(A \# B)$$

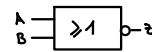

A	B	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

XOR / EXOR


$$Z = A \$ B$$

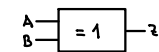

A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

XNOR / EXNOR


$$Z = !(A \$ B)$$

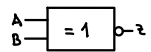

A	B	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

1-Bit Halb Addierer

Addition von zwei 1-Bit Inputs

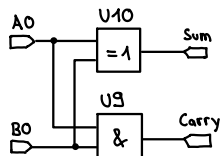

$$\text{Sum} = A0 \$ B0$$


$$\text{Carry} = A0 \& B0$$

A0	B0	Sum	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

0	1	1	1	A0
+	0	1	0	B0
0	1	1	1	Carry
0	1	1	0	Sum

1-Bit Voll-Addierer

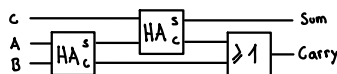Addition von zwei 1-Bit Inputs mit Carry-in



$$\text{Sum} = A \$ B \$ C$$

$$\text{Carry} = (A \& B) \$ ((A \$ B) \& C)$$

0	1	1	1	A0
+	0	1	0	B0
0	1	1	1	Carry (C)
0	1	1	0	Sum

C	A	B	Sum	Carry
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Boolesche Gleichung

Augenzahl	$b_2 b_1 b_0$	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
0	000	0	0	0	0	0	0	0
1	001	0	0	0	0	0	0	1
2	010	1	0	0	0	0	1	0
3	011	1	0	0	0	0	1	1
4	100	1	0	1	1	0	1	0
5	101	1	0	1	1	0	1	1
6	110	1	1	1	1	1	1	0
7	111	1	1	1	1	1	1	1

Boolesche Funktion

$$L1 = !((!b_2 \& !b_1 \& !b_0) \# (!b_2 \& !b_1 \& b_0)) = b_2 \# b_1$$

$$L2 = (b_2 \& b_1 \& !b_0) \# (b_2 \& b_1 \& b_0) = b_2 \& b_1$$

$$L3 = b_2$$

$$L4 = L3$$

$$L5 = L2$$

$$L6 = L1$$

$$L7 = b_0$$

① Disjunkt: AND in Klammer, OR ausserhalb
z.B. $(b_2 \& b_1) \# (b_2 \& !b_1)$

① Konjunkt: OR in Klammer, AND ausserhalb
z.B. $(b_2 \# b_1) \& (b_2 \# !b_1)$

"don't care" markierte Elemente mit "x" können für die Gleichung ignoriert werden.